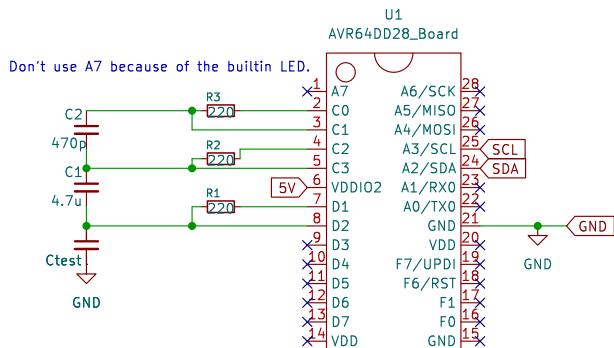


本当はボードのソケットだけと面倒なのでマイコンの図をそのまま使っている。



I2C LCD へのピンヘッダ

