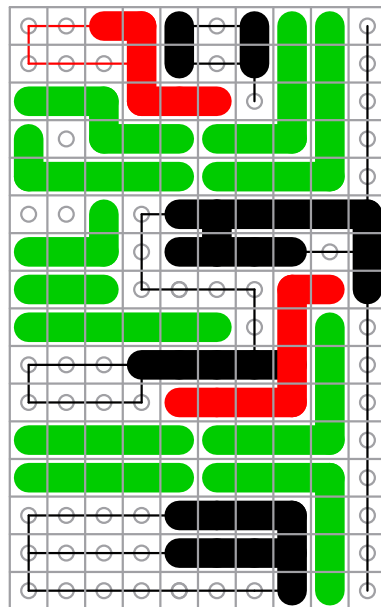
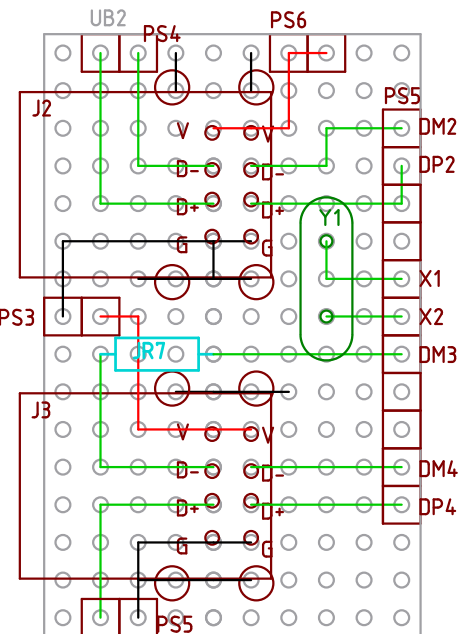
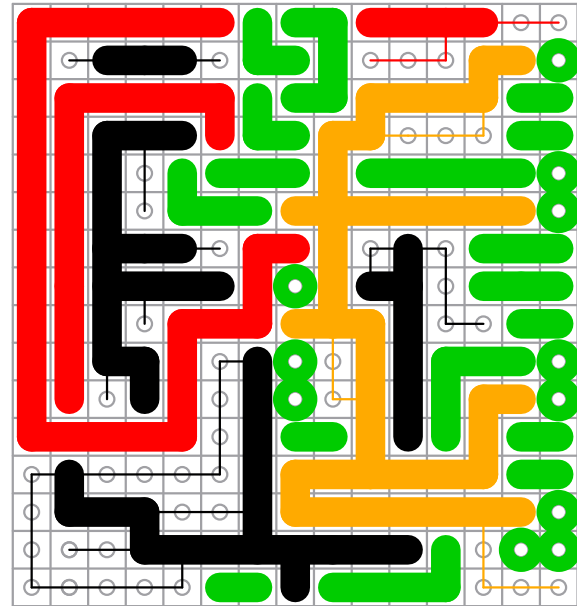
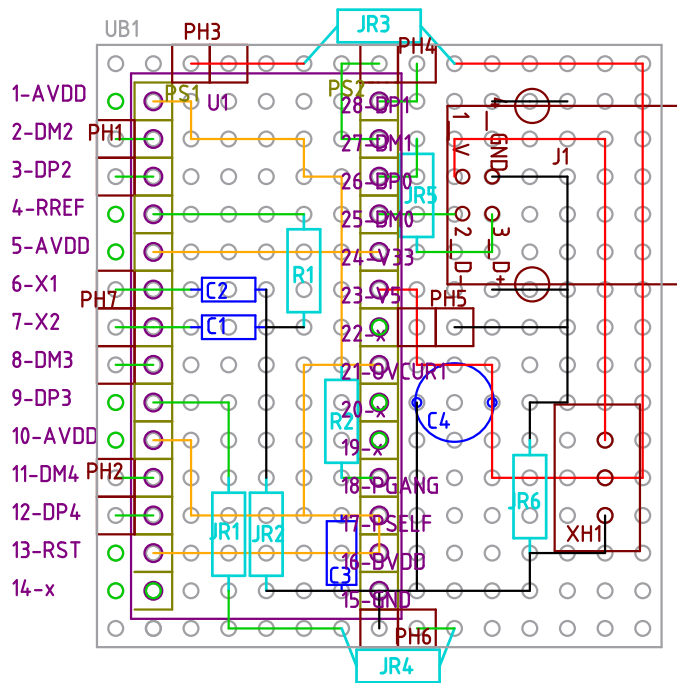


C1,2: 15pF
 C3: 1uF
 C4: 220uF
 J1: USB B jack
 JR1-6: Jumper wire
 PH1-6: pin header 2P
 PH7: pin header 3P
 PS1-2: pin socket 14P
 R1: 680 ohm
 R2: 100k ohm
 UB1: universal board 15x16
 XH1: XHP header 3P



J2,3: USB Ax2 Jack
 JR7: jump wire
 PS3-6: pin socket 2P H=3.5
 PS7: pin socket 11P H=3.5
 UB2: 10x16P
 Y1: crystal 12MHz