

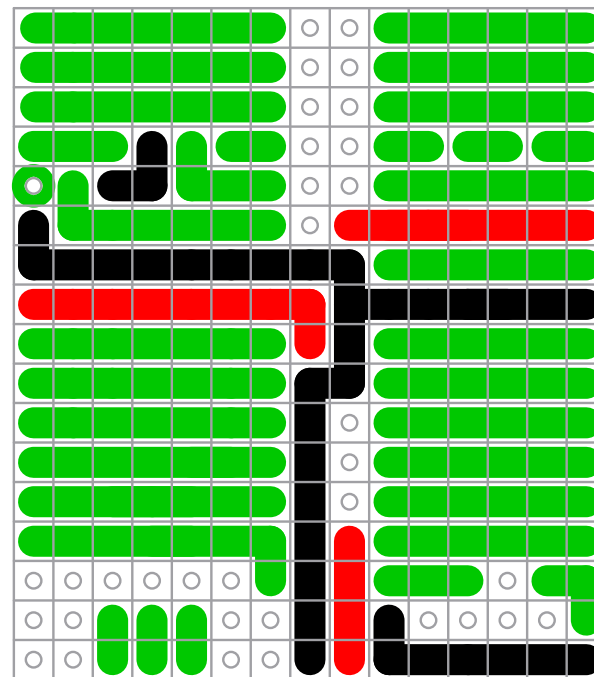
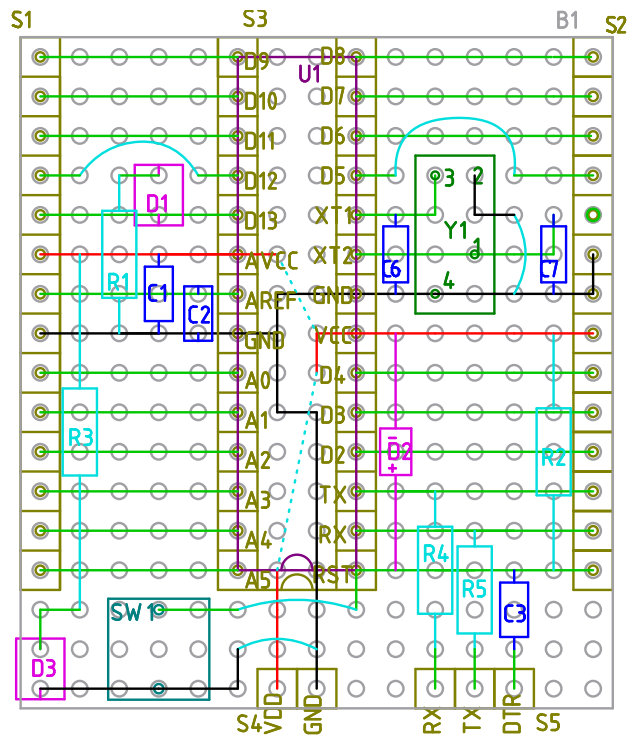
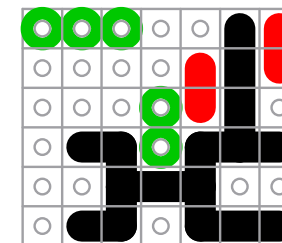
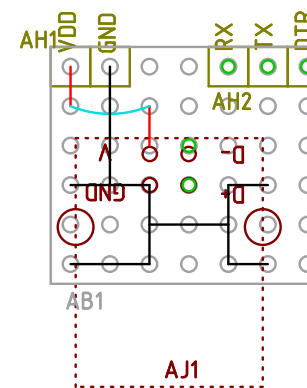
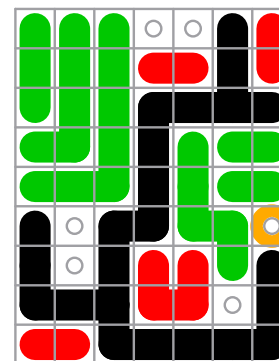


B1 : ユニバーサル基板 15x17P
 B2 : ユニバーサル基板 7x9P
 C1-3 : セラコン 0.1uF
 C6,7 : セラコン 15pF
 D1,3,4 : LED
 D2 : ダイオード
 H1,2 : ピンヘッダ 7P
 H3 : ピンヘッダ 2P
 H4 : ピンヘッダ 3P
 R2 : R 10kΩ
 R1,3-7: R 1kΩ
 S1,2 : ピンソケット 14P
 S3 : IC ソケット 28P
 S4 : ピンソケット 2P
 S5 : ピンソケット 3P
 SW1 : トグル SW 2P
 U1 : ATmega328P
 Y1 : SMD 水晶 16MHz DIP

点線のジャンパ線は裏面の予定

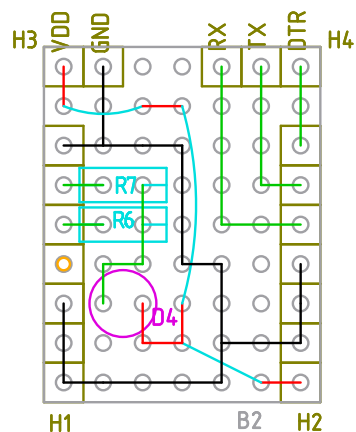

参考: USB シリアル 2.0

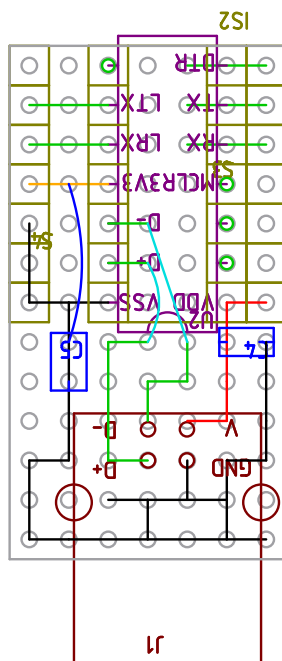

USB-B 電力アダプタ

AJ1: USB-B 裏から挿す

AH1: ソケット 2P

AH2: ソケット 3P