

RL78/G24 v1.1 開発ボード用プログラマ

B1: 基板 8x6P

D1: ショットキーダイオード



H1: ピンヘッダ 1P

H2-4: ピンヘッダ 2P

H5: ピンヘッダ 4P

R1: $10\text{k}\Omega$

R2: 300Ω

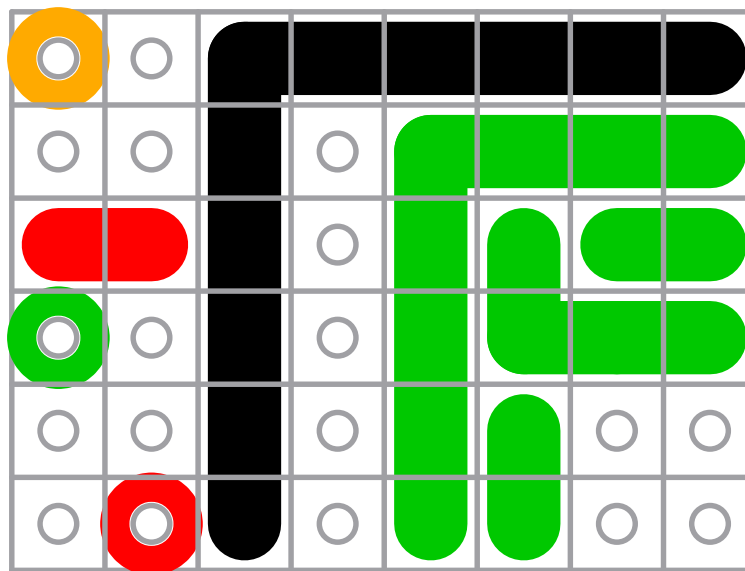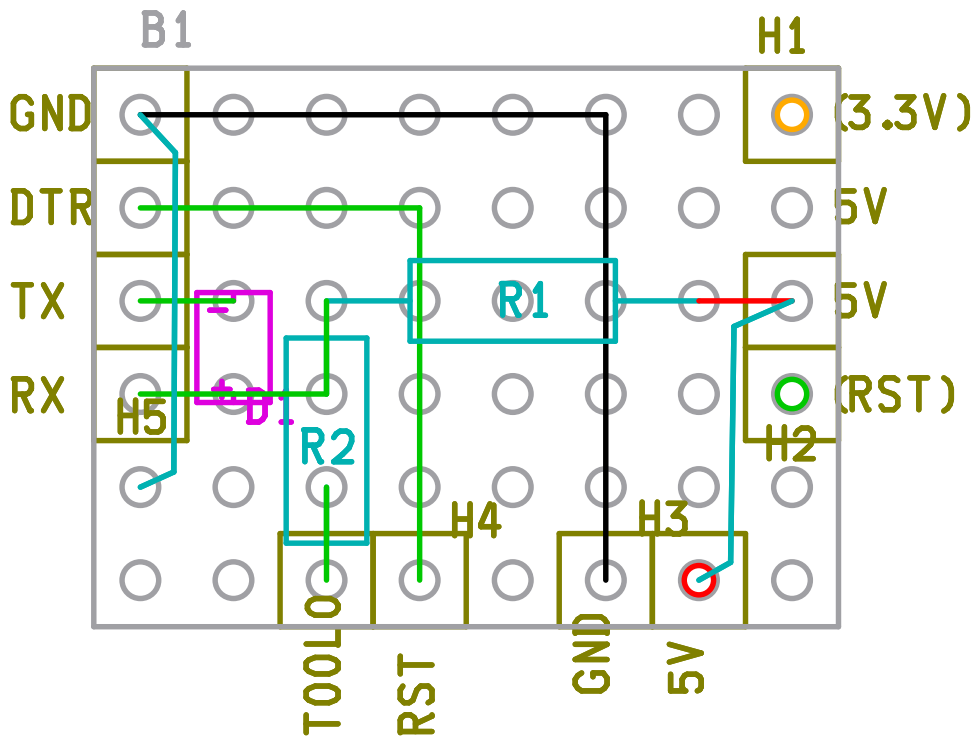

CP2104 は 5V 入力を受けつけないらしいが、ものは試して、そのまま行ってみる。