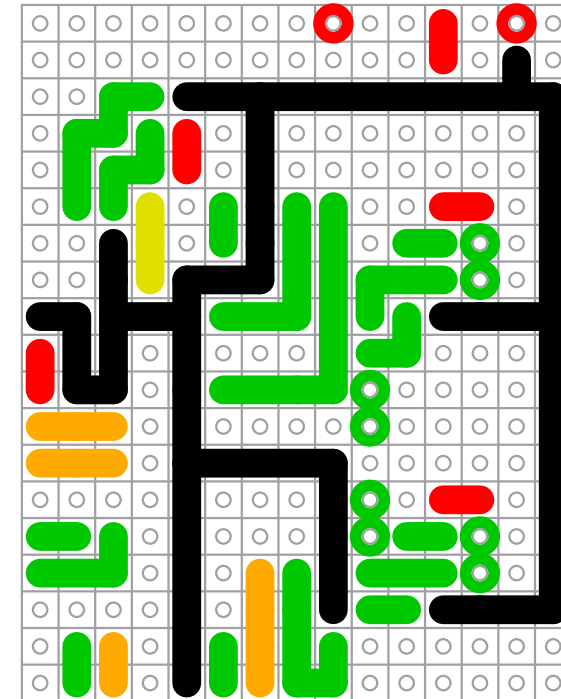
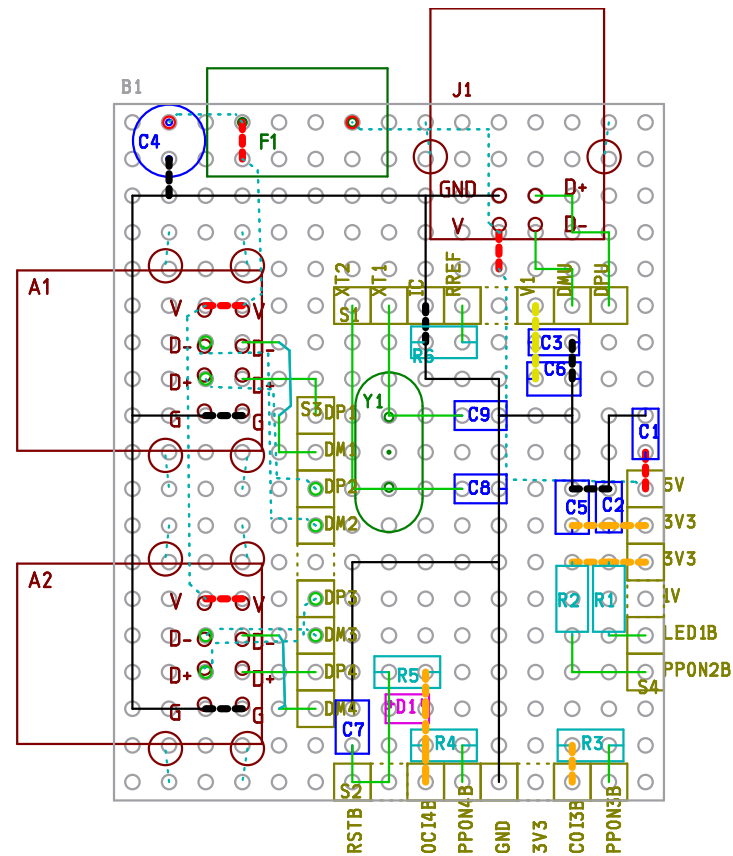


A1,2: USB-A 二段コネクタ
 B1: ユニバーサル基板 15x19
 C1-3: 0.22uF
 C4: 3.3uF
 C5-7: 1.5uF
 C8-9: 16pF
 D1: ショットキーダイオード
 F1: ヒューズ
 J1: USB-B コネクタ
 R1-5: 10k Ω
 R6: 1.6k Ω $\pm$ 1%
 S1,2: ピンソケット 8P
 S3: ピンソケット 9P
 S4: ピンソケット 6P
 Y1: 水晶 24MHz



B2: ユニバーサル基板 10x14P
 H1,2: ピンヘッダ 10P
 H3,4: ピンヘッダ 9P
 U1: UPD720115K8

電源ラインの太線は、電源ライン用薄型基板やショートバーで補強するところ。

また、残りを極力、すずメッキ線や、AWG24 くらいのケーブルで繋ぐ。

